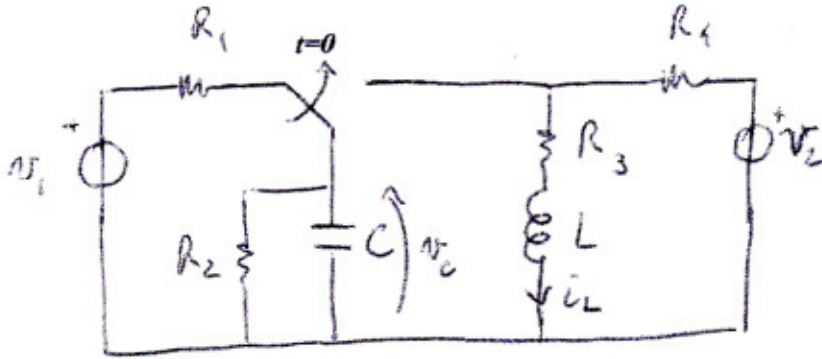


COGNOME (IN STAMPATELLO)	NOME	MATRICOLA	ELT I 15/01/2008	TEMPO 1h10' <u>3 esercizi a scelta</u> <u>Es. 1 obbligatorio</u>
--------------------------	------	-----------	---------------------	--

Per ogni esercizio riportare sia il risultato che il procedimento utilizzato  
(utilizzare solamente questo foglio, che va riconsegnato al termine della prova).

1) **Dato il circuito in figura**

Calcolare e disegnare il grafico di  $v_C(t)$  e  $i_L(t)$  per  $-\infty < t < +\infty$   
Commentare i transitori



$L=5H$   $C=2F$   
 $R_3=R_4=2\Omega$   
 $R_1=1\Omega$   
 $R_2=9\Omega$   
 $v_1=20V$   
 $v_2=10V$

$t < 0$   $v_C(t) = \frac{R_2 v_1}{R_1 + R_2} = \frac{9 \cdot 20}{10} = 18V$   $i_L(t) = \frac{v_2}{R_3 + R_4} = \frac{10}{4} = 2.5A$

$t = 0^+$   $v_C(0^+) = v_C(0^-) = 18V$   $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 2.5A$

$t \rightarrow \infty$   $v_C(\infty) = 0V$

$i_{L\infty} = \frac{v_2}{R_3} = 6.25A$   
 $v_{AB} = \frac{\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_4}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}} = \frac{20+5}{\frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2}} = 12.5V$


$\tau_{RC} = R_2 C = 9 \cdot 2 = 18 \text{ sec.}$

$\tau_{RL} = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{5}{8} = 0.625 \text{ sec.}$


$R_{eq} = R_3 + R_1 \parallel R_4 = 2 + \frac{1 \cdot 2}{3} = \frac{8}{3} \Omega$

$v_C(t) = (v_C(0^+) - v_{C\infty}) e^{-t/\tau_{RC}} + v_{C\infty} = 18 e^{-\frac{t}{18}} + 0$

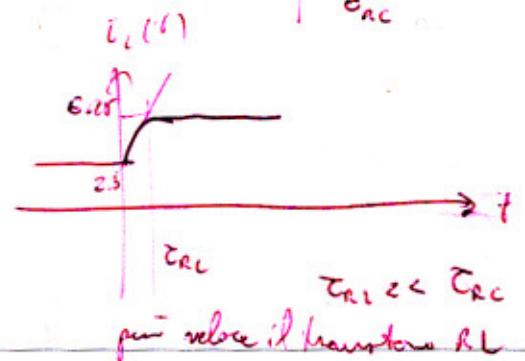
$i_L(t) = (i_L(0^+) - i_{L\infty}) e^{-t/\tau_{RL}} + i_{L\infty} = (2.5 - 6.25) e^{-\frac{t}{0.625}} + 6.25$   
 $= -3.75 e^{-\frac{t}{0.625}} + 6.25$



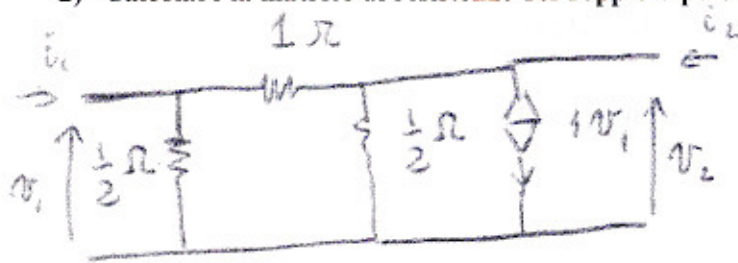2) Calcolare la matrice di resistenze del doppio bipolo inerte


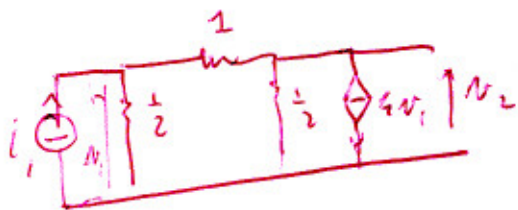
$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$



$$i_2 = 0$$

sovrapp. (i)  $v_1^I = i_1 \cdot \frac{1}{2} \parallel \frac{3}{2} = \frac{3}{8} i_1$

$$v_2^I = \frac{1}{2} \cdot v_1^I = \frac{v_1^I}{3} = \frac{1}{8} i_1$$


(4v1)  $v_2^{II} = -4v_1 \left( \frac{1}{2} \parallel \frac{3}{2} \right) = -\frac{3}{2} v_1$

$$v_1^{II} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} v_2^{II} = \frac{v_2^{II}}{3} = -\frac{1}{2} v_1$$

$$v_1 = v_1^I + v_1^{II} = \frac{3}{8} i_1 + \frac{1}{2} v_1 \Rightarrow v_1 = \frac{1}{4} i_1 \Rightarrow R_{11} = \frac{v_1}{i_1} = \frac{1}{4} \Omega$$

$$v_2 = v_2^I + v_2^{II} = \frac{1}{8} i_1 + \frac{3}{2} v_1 \Rightarrow v_2 = \frac{1}{8} i_1 + \frac{3}{8} i_1 = \frac{1}{2} i_1$$

$$R_{21} = \frac{v_2}{i_1} \Big|_{i_2=0} = \frac{1}{2} \Omega$$

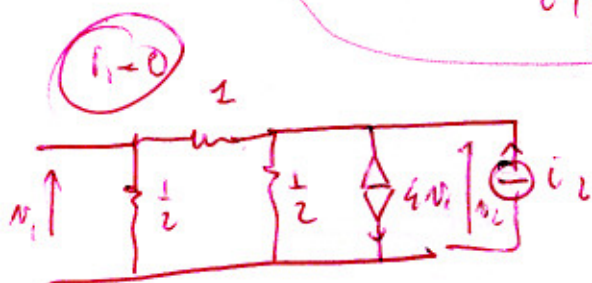


$$v_1 = (i_2 - 4v_1) \cdot \left( \frac{1}{2} \parallel \frac{3}{2} \right) \cdot \frac{1}{2} = (i_2 - 4v_1) \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2}$$

$$4v_1 = \frac{1}{12} i_2 \Rightarrow R_{22} = \frac{v_2}{i_2} \Big|_{i_1=0} = \frac{1}{12} \Omega$$

$$v_2 = v_1 \cdot \frac{1}{3} \Rightarrow v_2 = \frac{1}{4} i_2 \Rightarrow R_{22} = \frac{v_2}{i_2} \Big|_{i_1=0} = \frac{1}{4} \Omega$$

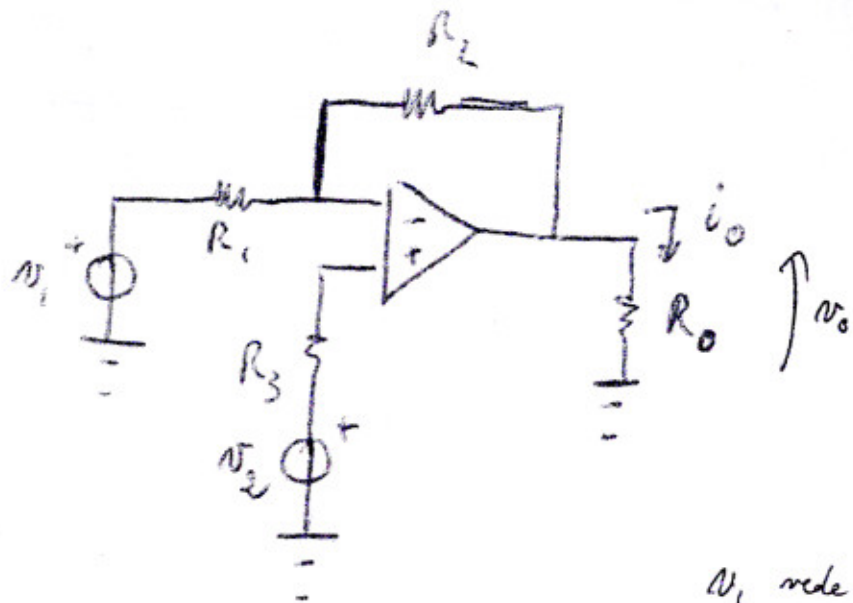3) Dato il circuito in figura  
Calcolare  $I_o$



$v_1$  rete *ad* inv.





$v_2$  " " non inv.

$$V_o = -v_1 \frac{R_2}{R_1} + v_2 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) =$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_o} = \frac{-v_1 \frac{R_2}{R_1} + v_2 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)}{R_o}$$

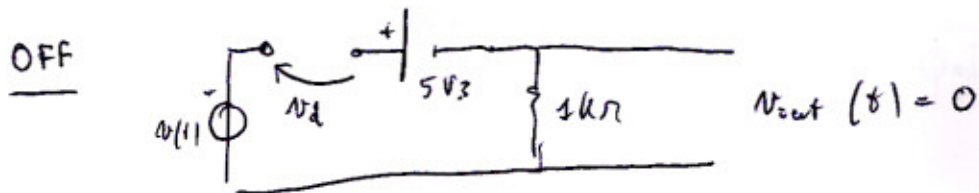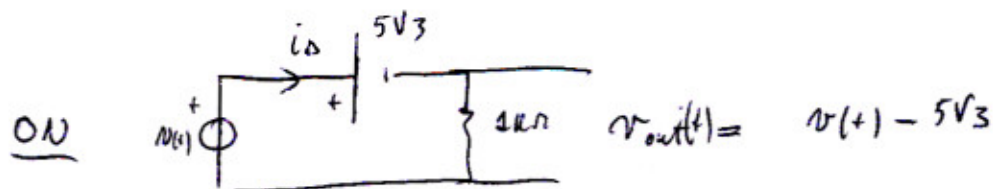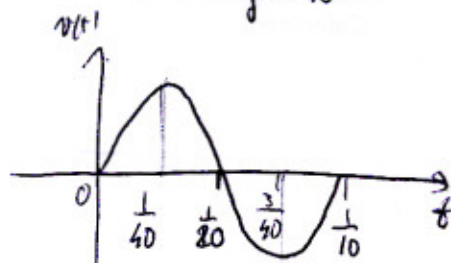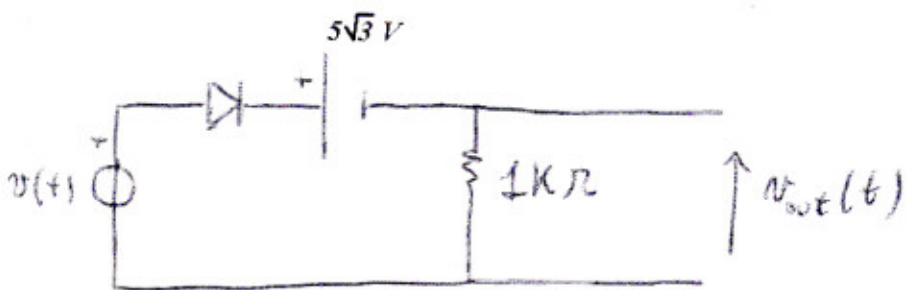4) Calcolare l'andamento  $V_{out}(t)$  in funzione del tempo e disegnarne un grafico quotato.  
 [v(t)=10 sin( $\omega$  t) V; f=10Hz]

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10} \text{ sec}$$



ON  $i_D(t) > 0 \Rightarrow v(t) - 5\sqrt{3} > 0$

$$10 \sin \omega t - 5\sqrt{3} > 0$$

$$\alpha = \omega t$$

$$\sin \omega t > \frac{5\sqrt{3}}{10} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{\pi}{3} \leq \alpha \leq \frac{2\pi}{3}$$

$$\omega t > \frac{\pi}{3}$$

$$2\pi f t > \frac{\pi}{3}$$

$$t > \frac{1}{6 \cdot 10} = \frac{1}{60} \text{ sec}$$

OFF  $v_D < 0$

$$v_D(t) = v(t) - 5\sqrt{3} < 0$$

$$V_{out}(t) = 0$$

Quando

