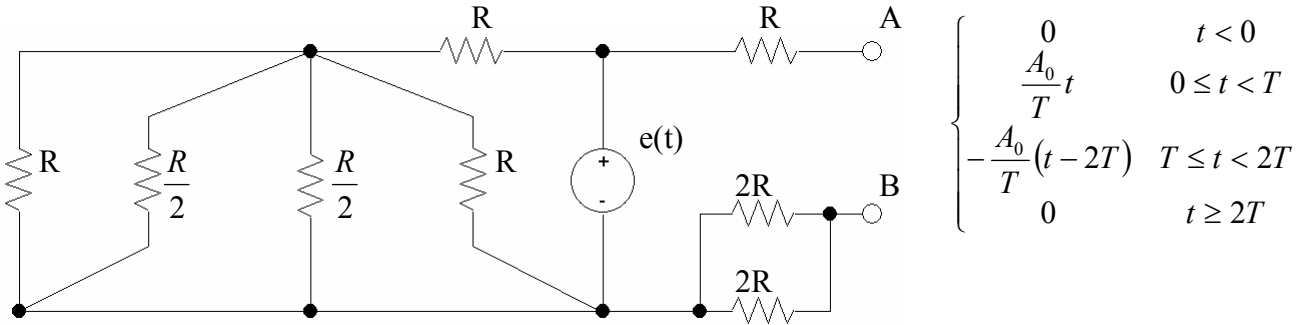


Esercitazione 2


Esercizio 1:

Per il circuito in figura, posto $R = \frac{7}{2} \Omega$, ricavare l'equivalente Thevenin ai morsetti A e B.




$$e(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{A_0}{T} t & 0 \leq t < T \\ -\frac{A_0}{T} (t - 2T) & T \leq t < 2T \\ 0 & t \geq 2T \end{cases}$$

Risposta: $R_{eq} = 7\Omega$

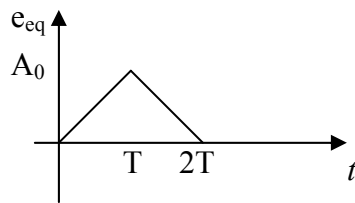

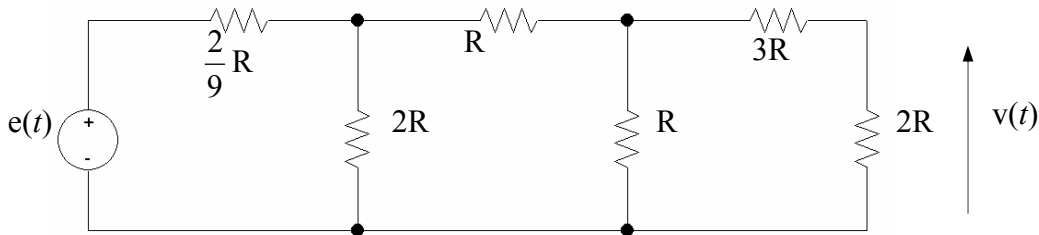Esercizio 2:


Calcolare $v(t)$, noto $e(t) = E_0 \sin(\omega t + \phi)$ V



Risposta: $v(t) = \frac{9}{61} e(t)$ V

Esercizio 3:

Nel circuito rappresentato determinare v

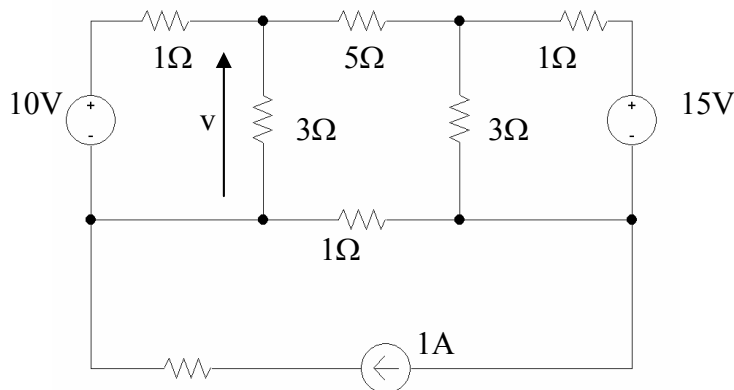


Esercitazione 2

Risposta: $v = \frac{311}{40} = 7.775 \text{ V}$

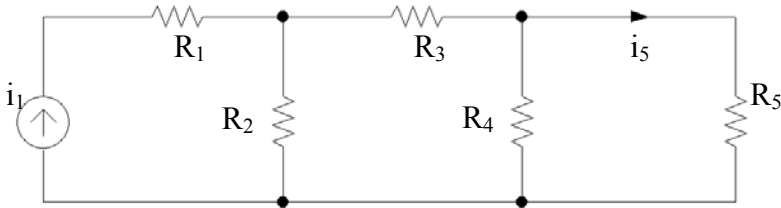Esercizio 4:


Determinare il valore di i_5 , in funzione dei parametri del circuito. Il risultato dipende da R_1 ?



Risposta: $i_5 = \frac{R_2 R_4}{(R_2 + R_3)(R_4 + R_5) + R_4 R_5} i_1$

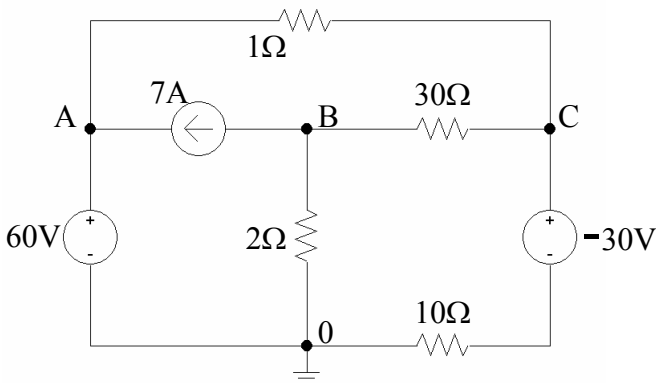Esercizio 5:


Trovare le tensioni ai nodi A,B,C rispetto al nodo di riferimento 0



Risposta: $v_A = 60\text{V}$, $v_B = -10\text{V}$, $v_C = 50\text{V}$

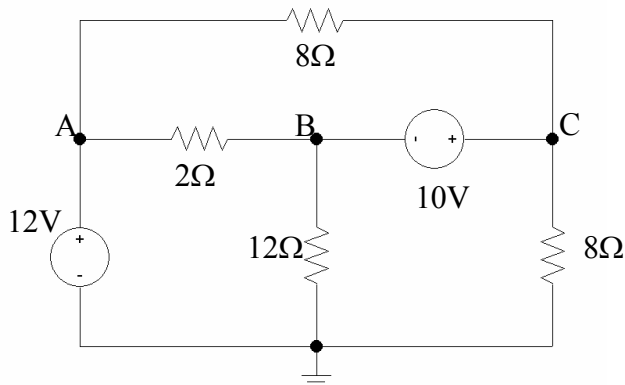Esercizio 6:


Calcolare v_A , v_B , v_C rispetto al nodo di riferimento



Risposta: $v_A=12V$, $v_B=6V$, $v_C=16V$

Esercizio 7:


Determinare la corrente i

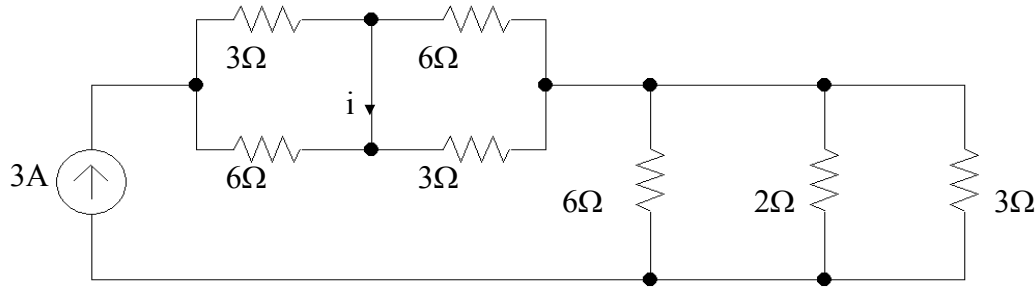

Risposta: $i = 1A$

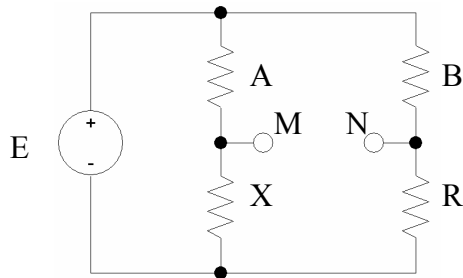Esercizio 8:


Determinare il generatore equivalente di tipo serie del bipolo M, N in funzione di E, A, R, B, X;
la relazione che devono soddisfare A, B, R, X affinché sia $v_{MN}=0V$.



Risposta: $v_{MN} = \left(\frac{X}{A+X} - \frac{R}{B+R} \right) E$, $R_e = (A||X+B||R)$, $v_{MN} = 0 \Leftrightarrow (AR = BX \forall E)$

Esercizio 9:


Valutare i_1, i_2, i_3, i_4

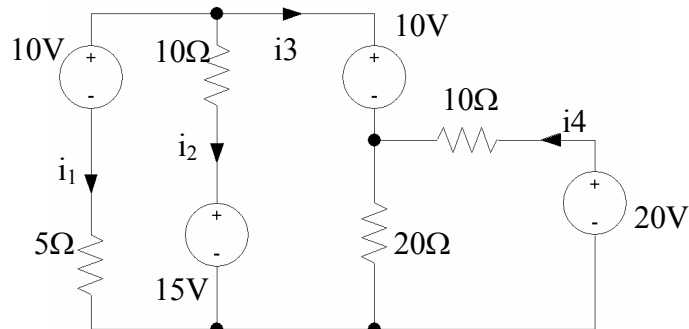

Risposta: $i_1 = \frac{10}{9} A$, $i_2 = \frac{1}{18} A$, $i_3 = -\frac{7}{6} A$, $i_4 = \frac{13}{9} A$

Esercizio 10:


Valutare v

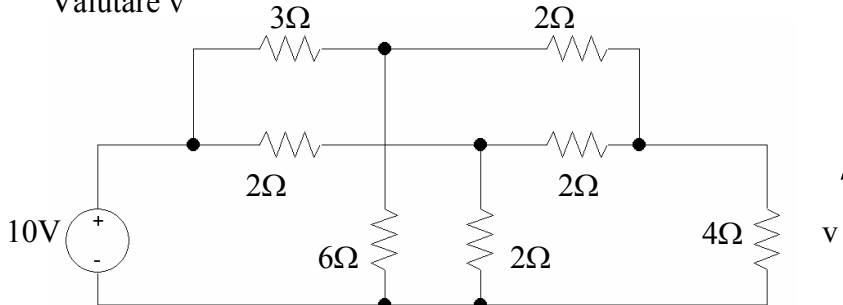

Risposta: $v=4V$

Esercizio 11:


Calcolare le tensioni v_a, v_b

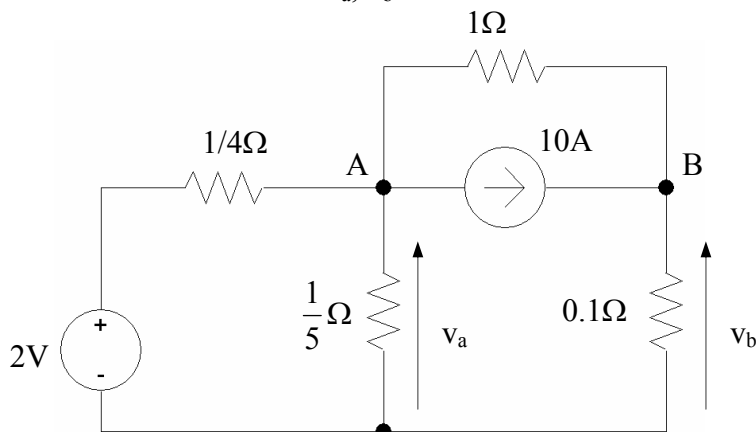

Risposta: $v_a = -0.1101 V, v_b = 0.8991 V$

Esercizio 12:


Valutare v_a, v_b

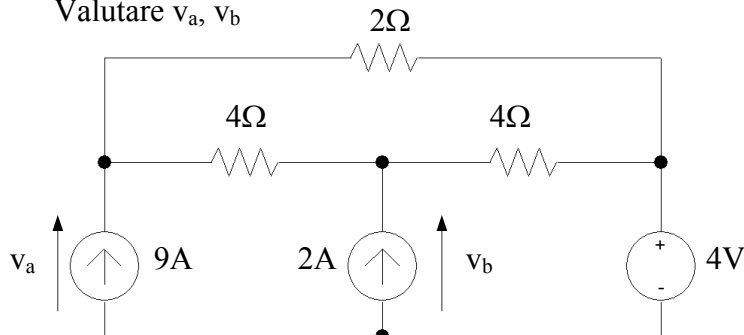

Risposta: $v_a=20V, v_b=16V$

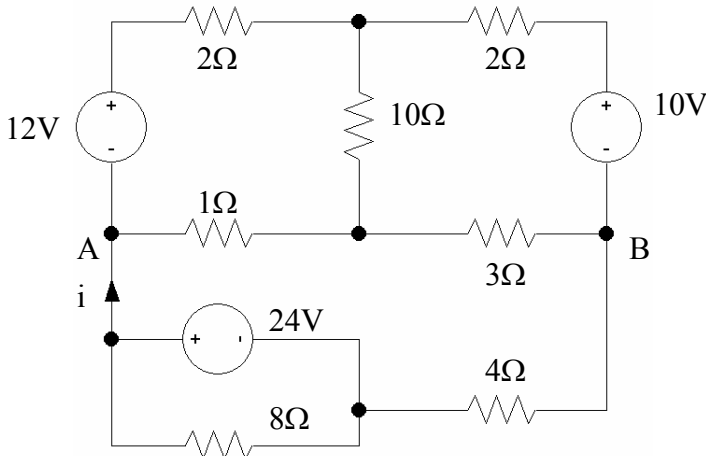Esercizio 13:


Determinare la corrente i , usando il circuito equivalente serie del bipolo (A,B)



Risposta: $i = \frac{1165}{284} \approx 4.1A$

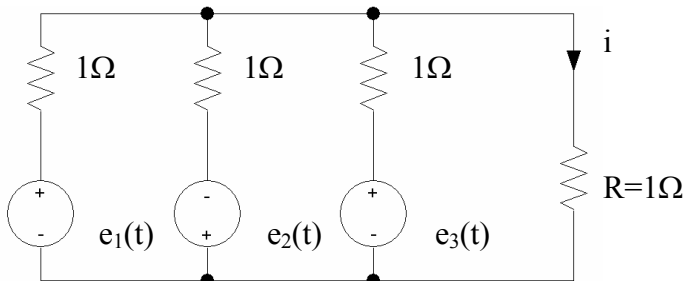Esercizio 14:

Calcolare la corrente i e la potenza entrante nel resistore R




$e_1 = \cos(\omega t)V$
 $e_2 = 2\cos(\omega t)V$
 $e_3 = \sin(\omega t)V$

Risposta: $i = \frac{\sqrt{2}}{4} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right) A$, $P_R = \frac{1}{16}(1 + \sin 2\omega t) W$

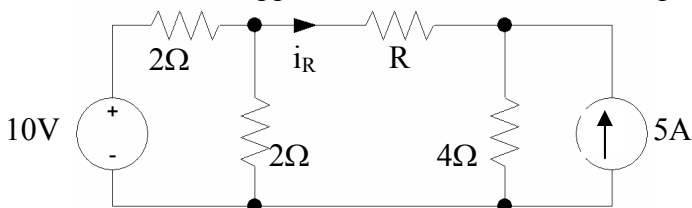Esercizio 15:

Mediante la rappresentazione Thevenin del bipolo ai capi del resistore R, calcolare la corrente i_R




Risposta: $i_R = -\frac{15}{5+R} A$



Esercitazione 2

Esercizio 16:

Calcolare la tensione v_3

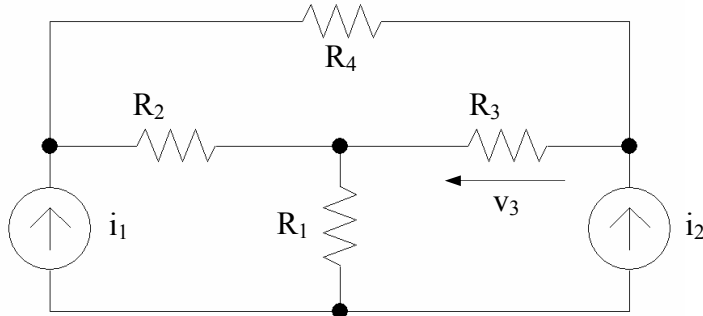


$$\begin{aligned} R_i &= i\Omega \\ i_1 &= 6A \\ i_2 &= 10A \end{aligned}$$

Risposta: $v_3 = -24V$

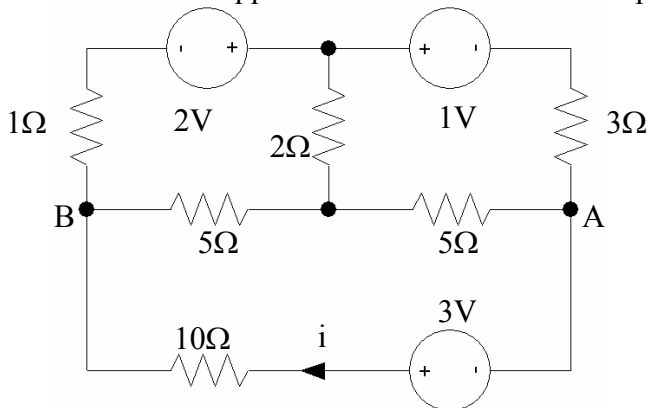Esercizio 17:


Mediante la rappresentazione Thevenin del bipolo tra A e B, calcolare la corrente i



Risposta: $i = \frac{149}{485} = 0.3A$

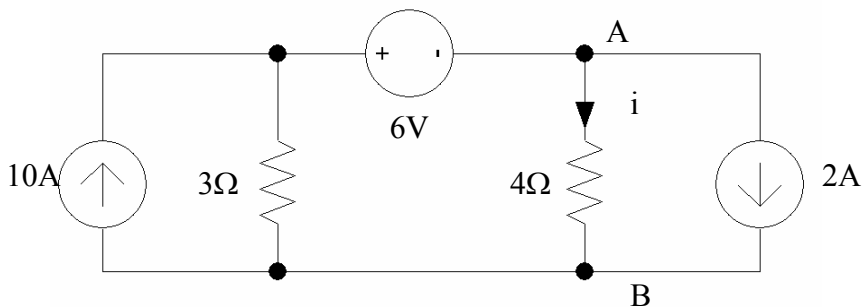Esercizio 18:


Calcolare la corrente i servendosi dell'equivalente Norton del bipolo A,B



Risposta: $i \approx 2.6A$

Esercizio 19:

Determinare il valore della corrente i_2

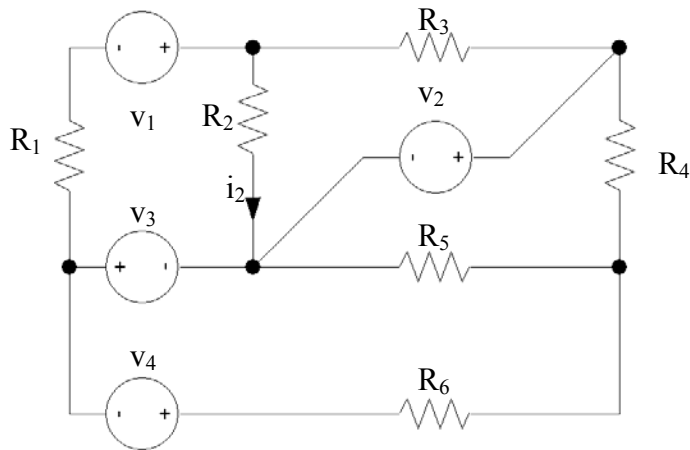


$$R_i = 10i \, \Omega$$

$$v_i = 10i \, V$$

Risposta: $i_2 = \frac{14}{11} \, A \approx 1.27A$

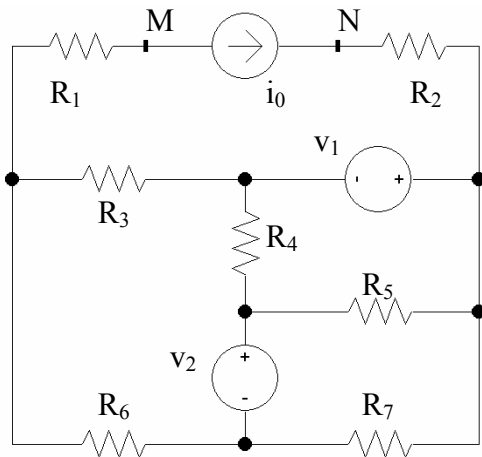Esercizio 20:

Determinare il valore della tensione v_{MN}



$$R_i = 10i \, \Omega$$

$$v_i = 10i \, V$$


$$i_0 = 1A$$

Risposta: $v_{MN} = -64V$

Esercitazione 2

Esercizio 21:

Determinare v_{AB}

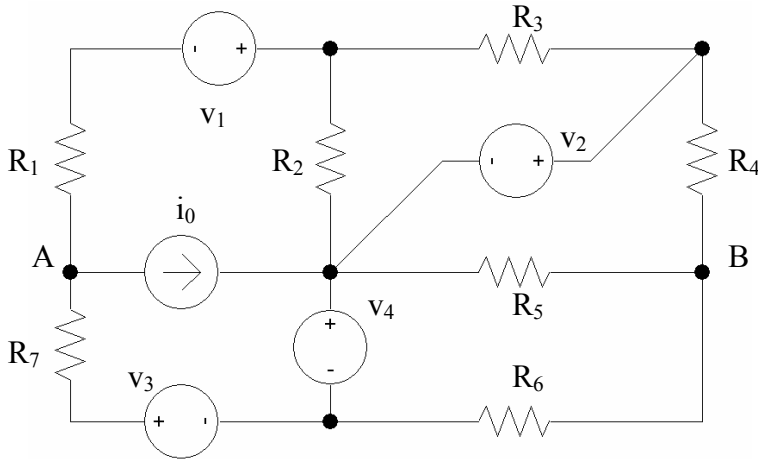


$R_i = 10i \Omega$
 $v_i = 10i V$
 $i_0 = 1A$

Risposta: $v_{AB} = -\frac{15275}{851} V \approx -17.95V$

Esercizio 22:

Determinare v_{AB}

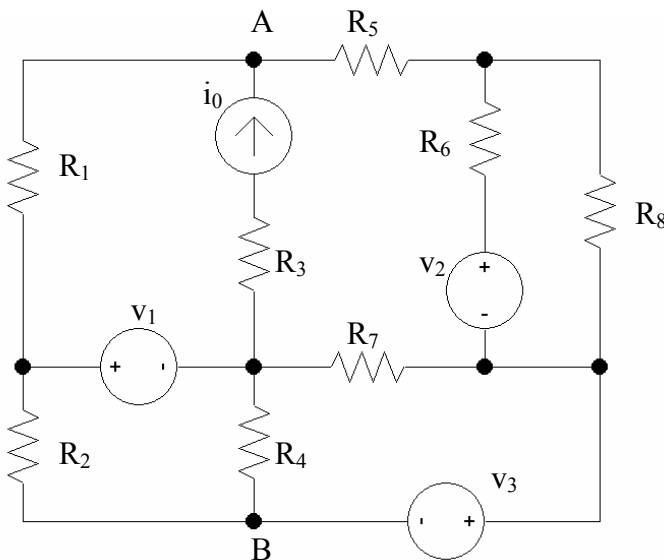


$R_i = 10i \Omega$
 $v_i = 10i V$
 $i_0 = 1A$

Risposta: $v_{AB} = \frac{21845}{923} V \approx 23.7V$

Esercitazione 2

Esercizio 23:

Determinare v_{AB} con Thevenin e Norton

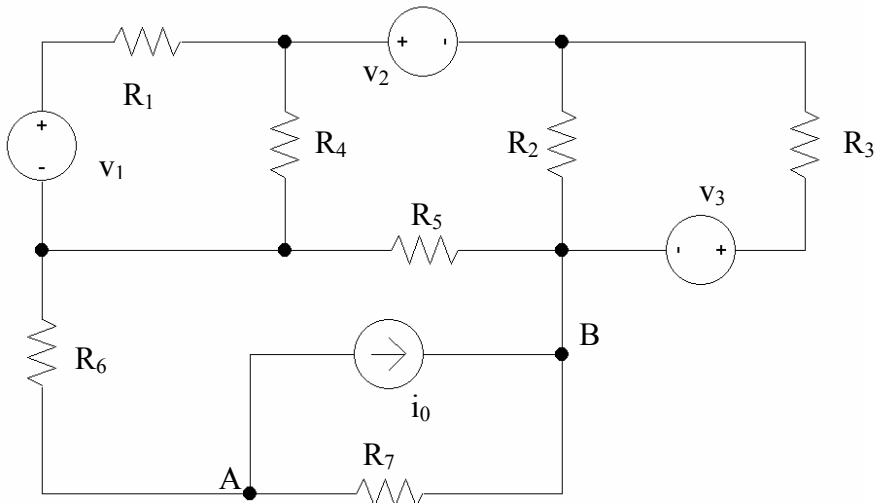


$$\begin{aligned} R_i &= 10i \, \Omega \\ v_i &= 10i \, \text{V} \\ i_0 &= 1 \, \text{A} \end{aligned}$$

Risposta: $v_{AB} = -\frac{2800}{101} \, \text{V} \approx -27.72 \, \text{V}$

Esercizio 24:

Determinare v_{AB} con Thevenin

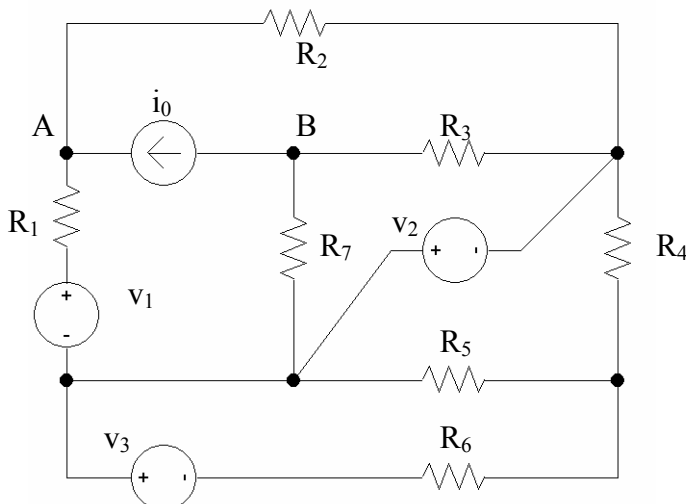

$$\begin{aligned} R_i &= 10i \, \Omega \\ v_i &= 10i \, \text{V} \\ i_0 &= 1 \, \text{A} \end{aligned}$$

Risposta: $v_{AB} \approx 41.6 \, \text{V}$